

Arquitecturas y Organización de Computadoras I

2: Análisis de circuitos digitales

Rafael Ignacio Zurita

Depto. Ingeniería de Computadoras

September 21, 2020

Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Relojes
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Relojes
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

» Señales digitales

- * La electrónica interna de un computador actual utiliza componentes analógicos (como los transistores en un circuito cmos).
- * De todas maneras se modela de manera digital para operar con dos niveles de voltaje: un voltaje alto y un voltaje bajo
- * El resto de los valores de voltaje son temporales y ocurren durante la transición entre los valores alto y bajo o bajo y alto

» Señales digitales

- * Esta es una razón clave por la que los computadores utilizan números binarios, ya que un sistema binario se corresponde directamente con la abstracción subyacente a la electrónica
- * En las diferentes implementaciones electrónicas los voltajes y sus relaciones difieren,
- * Por lo que no se utiliza el valor del voltage sino una indicación de si la señal esta activada o no (verdadera o no, 1 o 0, etc).

» Señales digitales

- * Por eso hablamos de señales que son:
 - * (lógicamente) ciertas, ó 1, ó afirmadas, asertadas
 - * (lógicamente) falsas, ó 0, ó negadas
- * Los valores 0 y 1 reciben el nombre de complementarios o inversos el uno del otro

Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Reloj
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

• • • • •

- * **circuitos combinacionales**
 - * Sus salidas dependen sólo de las entradas
- * **circuitos secuenciales**
 - * Mantienen un estado interno. Sus salidas pueden depender tanto de las entradas actuales como del valor almacenado en memoria, conocido como estado del bloque
 - * Permiten modelar memorias (**registros**) y **máquinas de estados finitos**
 - * Las máquinas de estado finito permiten modelar **máquinas algorítmicas** (por ej. una CPU)



Diseño Lógico - Diseño Digital



- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * **Algebra de Boole**
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Relojes
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

Diseño lógico o digital

Booleano En 1854 George Boole define un algebra que utiliza sólo dos valores.

Switching En 1938 Claude Shannon demuestra que el algebra de boole puede ser utilizado para analizar y modelar circuitos digitales.

Claude Elwood Shannon

  

Compuertas, Tablas de Verdad, Ecuaciones Lógicas

Tablas de Verdad

- * Debido a que un bloque de lógica combinatoria no contiene memoria, puede especificarse completamente definiendo los valores de las salidas para cada posible conjunto de valores de entrada
- * Dicha descripción se da normalmente en forma de tabla de verdad

» Circuitos Combinacionales

Compuertas, Tablas de Verdad, Ecuaciones Lógicas

Tablas de Verdad

- * Para un bloque lógico con n entradas, existen 2^n posiciones en la tabla de verdad, puesto que este es el número de combinaciones posible de los valores de entrada
- * Cada posición en la tabla especifica el valor de todas las salidas para una combinación particular de las entrada
- * Las tablas de verdad pueden **describir completamente cualquier función lógica** combinatoria
- * Sin embargo, su tamaño **crece rápidamente** y puede dificultar su comprensión

- * Todas la variable tienen valores 0 ó 1
- * Existen tres operadores:
 - * **OR** , se escribe $+$, como en $A + B$. El resultado es 1 si alguna de la variables de entrada es 1. También se conoce como suma lógica
 - * **AND** , se escribe $.$, como en $A.B$. El resultado es 1 sólo si ambas entradas son 1. También se conoce como producto lógico
 - * **NOT** , se escribe $.$. El resultado es 1 sólo si la entrada es 0. La aplicación del operador NOT a un valor lógico resulta en una inversión o negación de dicho valor

» Circuitos Combinacionales

Compuertas, Tablas de Verdad, Ecuaciones Lógicas

Álgebra de Boole - Leyes y Teoremas

Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$

» Circuitos Combinacionales

Compuertas, Tablas de Verdad, Ecuaciones Lógicas

Álgebra de Boole - Leyes y Teoremas

- * Cualquier función lógica puede ser reescrita como una ecuación, con la salida en la parte izquierda de la igualdad, y una función de las variables de entrada utilizando las operaciones del álgebra a la derecha.
- * Ejemplo:

$$E = ((A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)) \cdot (\overline{A \cdot B \cdot C})$$

We can also derive E by realizing that E is true only if exactly two of the inputs are true. Then we can write E as an OR of the three possible terms that have two true inputs and one false input:

$$E = (A \cdot B \cdot \overline{C}) + (A \cdot C \cdot \overline{B}) + (B \cdot C \cdot \overline{A})$$

Compuertas/Puertas (Gates)

- * Los bloques lógicos se construyen a partir de compuertas (puertas) lógicas que realizan las funciones lógicas básicas como AND, OR y NOT
- * Una puerta AND o una OR pueden tener múltiples entradas, con la salida igual a la AND o la OR de todas ellas
- * La función lógica NOT se realiza mediante un inversor que siempre tiene una entrada

» Circuitos Combinacionales

Compuertas, Tablas de Verdad, Ecuaciones Lógicas

Compuertas/Puertas (Gates)

AND



ab	c
00	0
01	0
10	0
11	1

OR



ab	c
00	0
01	1
10	1
11	1

NOT




a	b
0	1
1	0


» Circuitos Combinacionales

Compuertas, Tablas de Verdad, Ecuaciones Lógicas


Compuertas/Puertas (Gates)

 

ab	c
00	0
01	1
10	1
11	0

 

ab	c
00	1
01	1
10	1
11	0

 

ab	c
00	1
01	0
10	0
11	0


Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Relojes
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

» Circuitos Combinacionales

Metodología para realizar un diseño lógico/digital de un circuito combinacional

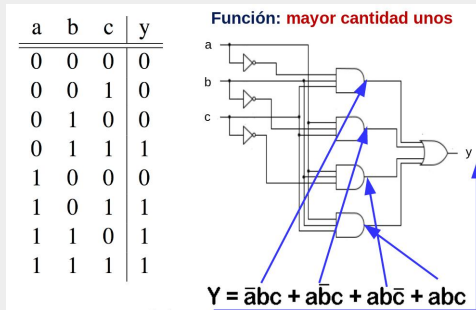1. Definir coloquialmente todas las entradas y todas las salidas
2. Confeccionar una tabla de verdad para todas las combinaciones de valores de entrada y todas las salidas
3. Describir para cada salida una función lógica en base a la tabla
4. Confeccionar un diagrama del circuito digital resultante




Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * **Circuitos combinacionales comunes**
- * Reloj
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)


» Circuitos Combinacionales

 Construcción de diseño lógico/digital: Decoder




» Circuitos Combinacionales

 Construcción de diseño lógico/digital: Multiplexor



» Circuitos Combinacionales

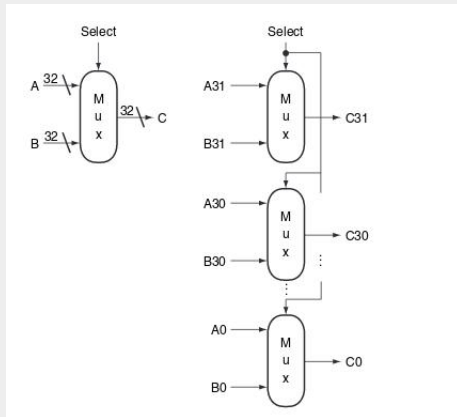Construcción de diseño lógico/digital: Multiplexor 32 bits




» Circuitos Combinacionales

Diseño de ALU de un bit

Inputs			Outputs		Comments
a	b	CarryIn	CarryOut	Sum	
0	0	0	0	0	$0 + 0 + 0 = 00_{\text{two}}$
0	0	1	0	1	$0 + 0 + 1 = 01_{\text{two}}$
0	1	0	0	1	$0 + 1 + 0 = 01_{\text{two}}$
0	1	1	1	0	$0 + 1 + 1 = 10_{\text{two}}$
1	0	0	0	1	$1 + 0 + 0 = 01_{\text{two}}$
1	0	1	1	0	$1 + 0 + 1 = 10_{\text{two}}$
1	1	0	1	0	$1 + 1 + 0 = 10_{\text{two}}$
1	1	1	1	1	$1 + 1 + 1 = 11_{\text{two}}$


» Circuitos Combinacionales

Diseño de ALU de un bit

 


» Circuitos Combinacionales

Diseño de ALU de un bit

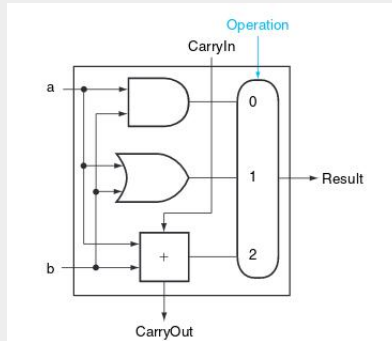


» Circuitos Combinacionales

Diseño de ALU de un bit

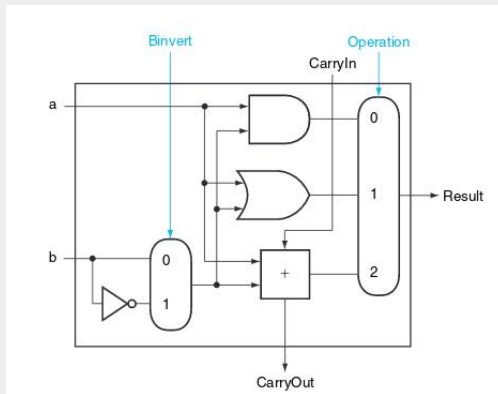


» Circuitos Combinacionales

Diseño de ALU de 32 bits

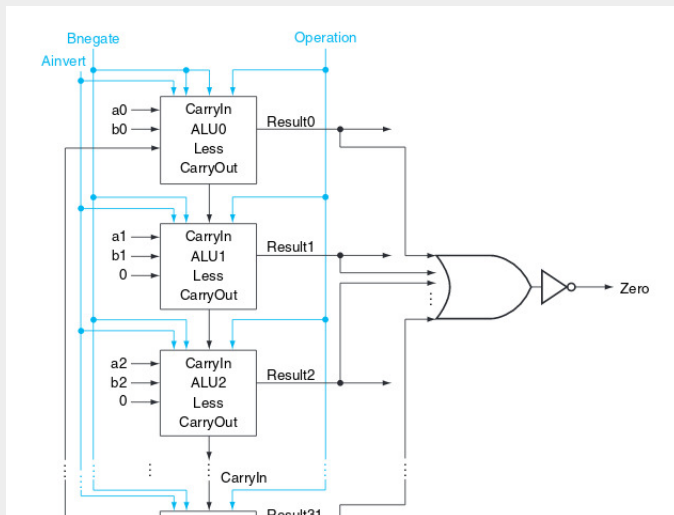

» Circuitos Combinacionales

Diseño de una unidad de control

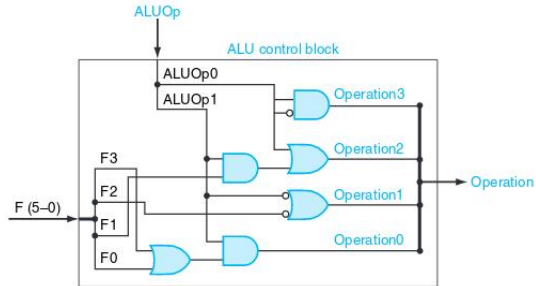

Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Reloj
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

» Relojes

Relojes

- * Los relojes son necesarios en la lógica secuencial, para decidir cuando un elemento que contiene un estado debe ser actualizado.
- * Terminología: tiempo del ciclo (período), frecuencia del reloj.
- * Metodología : edge-triggered clocking (reloj disparado por flanco)


 


FIGURE C.7.1 A clock signal oscillates between high and low values. The clock period is the time for one full cycle. In an edge-triggered design, either the rising or falling edge of the clock is active and causes state to be changed.

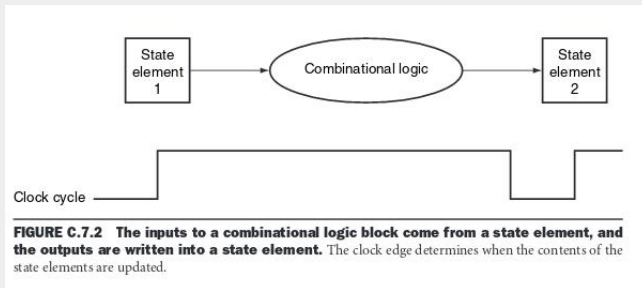- * Sistemas síncronos
- * edge-triggered clocking posibilita un proceso instantáneo



Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Relojes
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

» Circuitos secuenciales

Elementos de memoria: Set-Reset Latch

- * Elemento básico para almacenar un bit. Contiene un Loop en su diseño.

 


FIGURE C.8.1 A pair of cross-coupled NOR gates can store an internal value. The value stored on the output Q is recycled by inverting it to obtain \bar{Q} and then inverting \bar{Q} to obtain Q. If either R or \bar{Q} is asserted, Q will be deasserted and vice versa.

- * Elemento básico para almacenar un bit. Contiene un Loop en su diseño
- * Sus entradas son el bit a almacenar y la señal de reloj

 


FIGURE C.8.2 A D latch implemented with NOR gates. A NOR gate acts as an inverter if the other input is 0. Thus, the cross-coupled pair of NOR gates acts to store the state value unless the clock input, *C*, is asserted, in which case the value of input *D* replaces the value of *Q* and is stored. The value of input *D* must be stable when the clock signal *C* changes from asserted to deasserted.

- * D Flip-Flop : utilizados en la construcción de REGISTROS
- * Elemento básico para almacenar un bit. Contiene un Loop en su diseño
- * Sus entradas son el bit a almacenar y la señal de reloj
- * Se sincroniza (actualiza) en el flanco de reloj

 


FIGURE C.8.4 A D flip-flop with a falling-edge trigger. The first latch, called the master, is open and follows the input D when the clock input, C , is asserted. When the clock input, C , falls, the first latch is closed, but the second latch, called the slave, is open and gets its input from the output of the master latch.

» Circuitos secuenciales

Elementos de memoria: D Flip-Flop

- * Si la señal D cambia cuando la señal de reloj está baja (desacertada) el estado interno del flip-flop no cambia. Eso lo distingue de un latch.

 


FIGURE C.8.4 A D flip-flop with a falling-edge trigger. The first latch, called the master, is open and follows the input D when the clock input, C , is asserted. When the clock input, C , falls, the first latch is closed, but the second latch, called the slave, is open and gets its input from the output of the master latch.


 


FIGURE C.7.1 A clock signal oscillates between high and low values. The clock period is the

» **Diseño digital**

Diseño de ALU y Registros

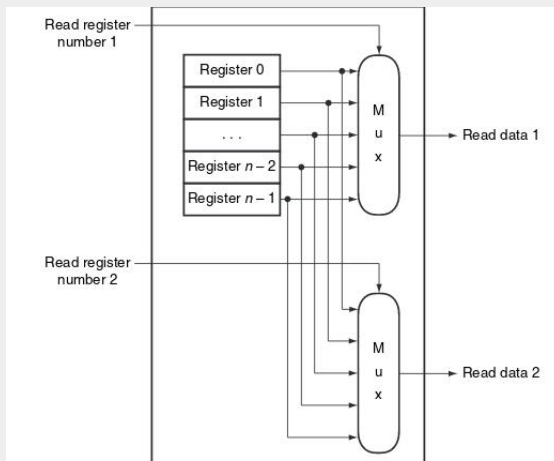
- * Elementos de estado, multiplexores, decodificadores, ALU



» **Diseño digital**

Diseño de ALU y Registros

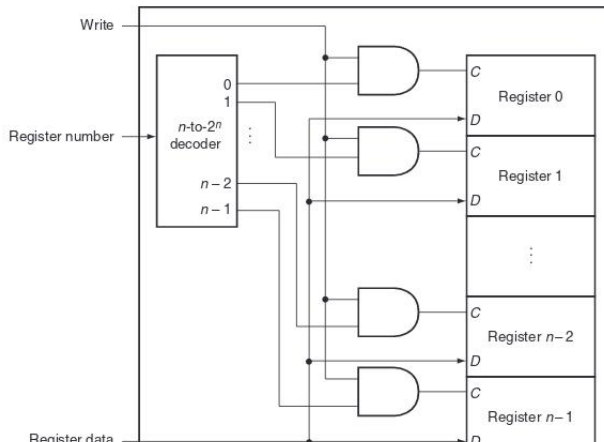- * Elementos de estado, multiplexores, decodificadores, ALU



Diseño Lógico - Diseño Digital

- * Señales digitales
- * Análisis de Circuitos Digitales
- * Algebra de Boole
- * Metodología para realizar un diseño lógico/digital
- * Circuitos combinacionales comunes
- * Relojes
- * Circuitos secuenciales
- * Máquinas de Estado Finito (FSM)

» **Diseño digital**

Máquinas de Estado Finito (FSM)

- * Permiten especificar circuitos secuenciales
- * Ejemplo: control de la calefacción de un coche


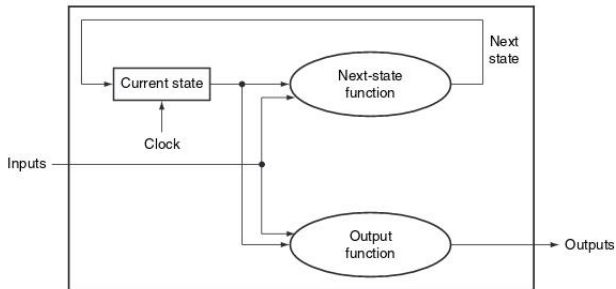


FIGURE C.10.1 A state machine consists of internal storage that contains the state and two combinational functions: the next-state function and the output function. Often, the output function is restricted to take only the current state as its input; this does not change the capability of a sequential machine, but does affect its internals.

Máquinas de Estado Finito (FSM)

 - * Autómata de Mealy
- * Autómata de Moore




[35/40]

» Diseño digital

Máquinas de Estado Finito (FSM)

 - * Ejemplo: Luces de giro del Ford Thunderbird



» Diseño digital

Máquinas de Estado Finito (FSM)


- * Ejemplo: Luces de giro del Ford Thunderbird
- * Diagrama de estados

Initial state diagram for T-bird tail lights

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.
Digital Design Principles and Practices, 3/e

Output Table

State	LC	LB	LA	RA	RB	RC
IDLE	0	0	0	0	0	0
L1	0	0	1	0	0	0
L2	0	1	1	0	0	0
L3	1	1	1	0	0	0
R1	0	0	0	1	0	0
R2	0	0	0	1	1	0
R3	0	0	0	1	1	1
LR3	1	1	1	1	1	1

 

» Diseño digital


Máquinas de Estado Finito (FSM)

- * Ejemplo: Luces de giro del Ford Thunderbird
- * Diagrama de estados (segunda versión)

Enhanced state diagram for T-bird tail lights

Inputs:
LEFT, RIGHT, HAZ

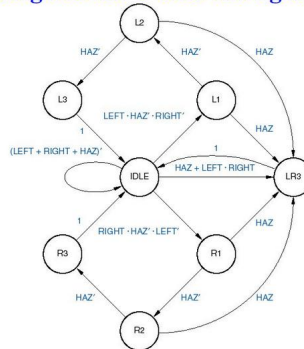Outputs:
Six lamps
(function of state only)



» Consejos y preguntas

* ¿Preguntas?

» Bibliografia

Libros

- * David. Patterson John L. Hennessy (1995), ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE COMPUTADORES La interfaz hardware/software, McGraw-Hill (8 copias en biblioteca).